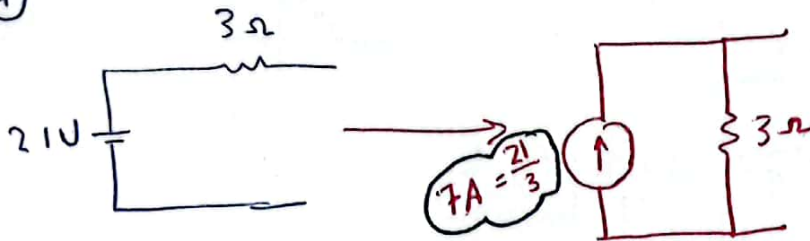



Sheet (3)

① Transform Voltage Source


a)








b)

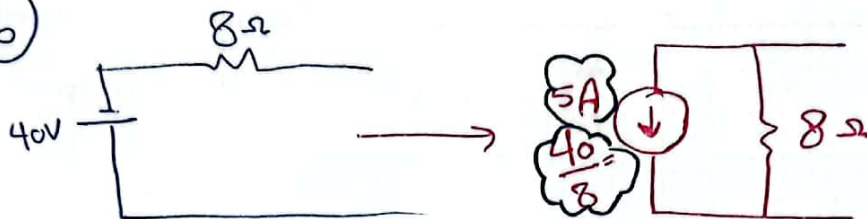

c)

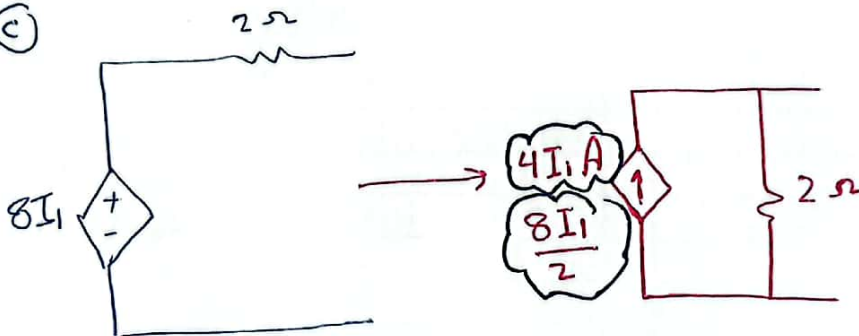

② Transform current source

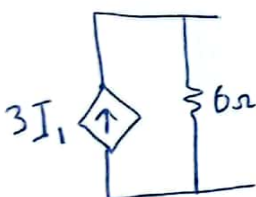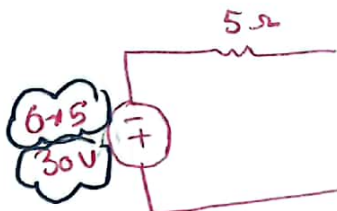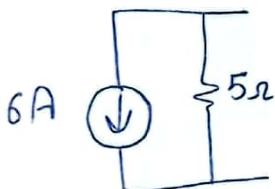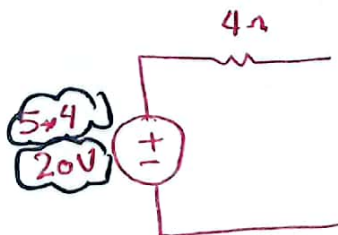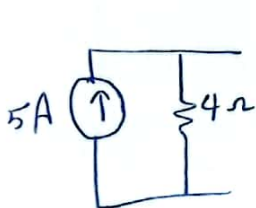

③ Find mesh Current
KVL at mesh ①

$$62 - 5I_1 - 16 - 6(I_1 - I_2) = 0$$

$$46 - 11I_1 + 6I_2 = 0$$

$$11I_1 - 6I_2 = 46 \rightarrow \textcircled{1}$$

at loop (mesh ②)

mesh Current $I_2 = -4A$ From The source $\rightarrow \textcircled{2}$

From ② in ①

$$11I_1 - (6 \times -4) = 46$$

$$I_1 = \frac{46 - 24}{11} = 2A \rightarrow \boxed{I_1 = 2A}$$

④ mesh Current

KVL at mesh ①

$$-120 + 0.5U_s - 8I_1 - 6(I_1 - I_2) = 0$$

$$U_s = I_2 \times 4$$

$$-120 + (0.5 \times 4I_2) - 8I_1 - 6I_1 + 6I_2 = 0$$

$$-14I_1 + 8I_2 = 120 \rightarrow \textcircled{1}$$

KVL at mesh ②

$$120 - 6(I_2 - I_1) - 2I_2 - 4I_2 - 60 = 0$$



$$60 + 6I_1 - 12I_2 = 0 \rightarrow$$

$$6I_1 - 12I_2 = -60 \rightarrow \textcircled{2}$$

Solve ①, ②

$$I_1 = -8A$$

$$I_2 = 1A$$

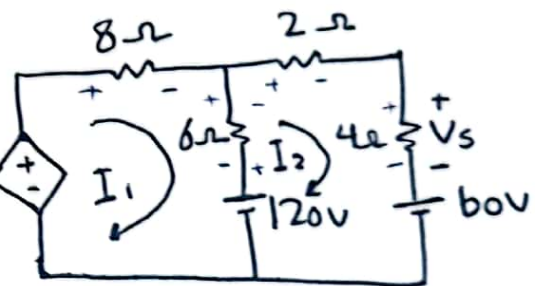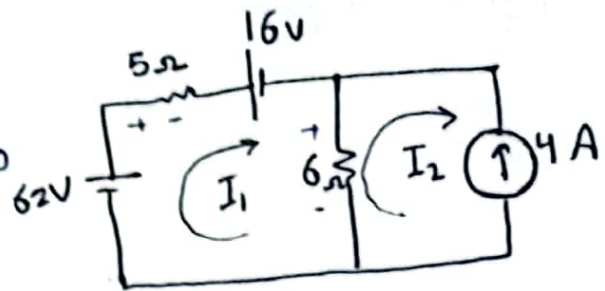

⑤ find node voltages

by apply KCL at node ①

$$57 = I_1 + I_2 + 15$$

$$57 - 15 = I_1 + I_2$$

$$I_1 + I_2 = 42$$

$$\frac{V_1 - 0}{1/4} + \frac{V_1 - V_2}{1/6} = 42$$

$$4V_1 + 6V_1 - 6V_2 = 42$$

$$10V_1 - 6V_2 = 42 \rightarrow \textcircled{1}$$

by apply KCL at ②

$$15 + 39 = I_4 + I_3$$

$$54 = I_4 + I_3$$

$$\frac{V_2 - V_1}{1/6} + \frac{V_2}{1/8} = 54$$


$$6V_2 - 6V_1 + 8V_2 = 54$$

$$-6V_1 + 14V_2 = 54 \rightarrow \textcircled{2}$$

by solve ①, ②

$$V_1 = 8.769 \text{ Volt}$$

$$V_2 = 7.615 \text{ Volt}$$

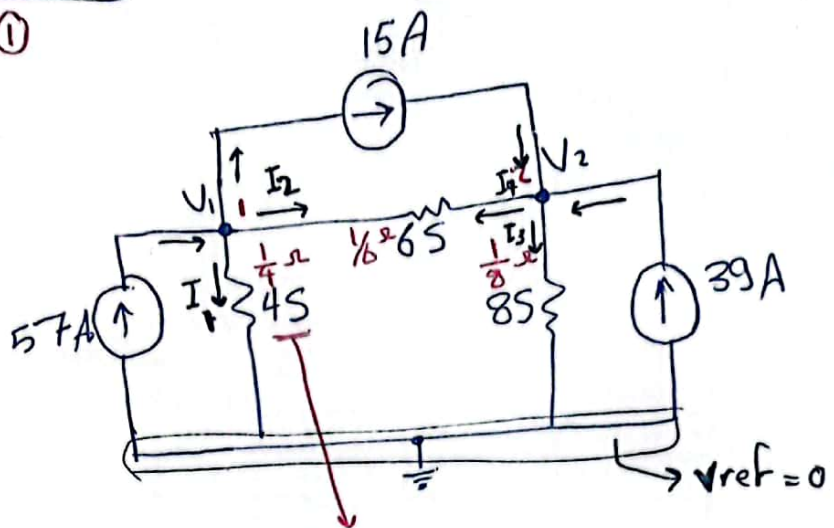

مينا قيمه ال G مسا ل R
 $R = \frac{1}{G} \Omega$