

# $I_d$ & $V_d$ in across a diode connected in series with DC source and resistor

```

1 clc; clear all; close all;
2 I_sat = 5.182e-18;
3 V_d = [0 : 0.001 : 4];
4 V_s = 3.3;
5 R = 120;
6 I_d = I_sat * (exp(V_d / (1.85*0.026)) - 1);
7 I_R = (V_s - V_d) / R;
8
9 figure
10 plot(V_d, I_d * 1000, 'b', V_d, I_R * 1000, 'r')
11 set(gca, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold', 'linewidth', 1.5);
12 set(findall(gcf, 'type', 'line'), 'linewidth', 1.5);
13 xlabel('Diode voltage V_d [V]'); ylabel('Diode Current I_d [mA]')
14 title('I_d & V_d across a diode connected in series with DC source and resistor')
15 axis([0 5 0 50])
16

```

