

Sheet 1 Solution

① loops = 2
mesh = 3

② by using KVL

at loop ①

$$-9 - V_1 + 8 = 0$$

$$V_1 = -1 \text{ volt}$$

at loop ②


$$-8 + 10 - V_2 = 0$$

$$V_2 = 2 \text{ volt}$$

at loop ③

$$V_3 - 10 + V_1 = 0$$

$$V_3 = 11 \text{ volt}$$

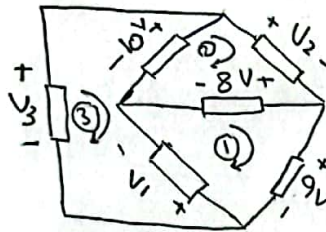

③ $P = VI$

$$\therefore I = \frac{P}{V} = \frac{6}{15} = 0.4 \text{ A}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{15}{0.4} = 37.5 \Omega$$


$$R_t = 8 + 37.5 = \frac{120}{0.4} = 300 \Omega$$

Total resistance

④ by using voltage divider


$$V_{6\Omega} = 90 \times \frac{6}{4+5+6+7+8}$$

$$V_{6\Omega} = 18 \text{ volt}$$

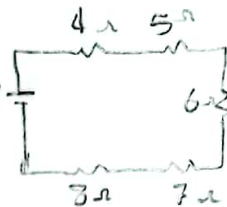

⑤ by using voltage divider

$$V_t = 12 - 5 + 8 = 15 \text{ volt}$$

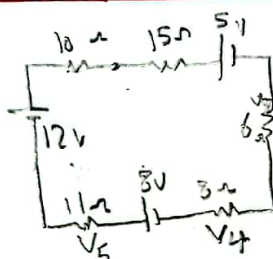

$$V_4 = 15 \times \frac{8}{6+8+11+10+15} = 2.4 \text{ v}$$

$$V_5 = 15 \times \frac{11}{6+8+11+10+15} = 3.3 \text{ v}$$

⑥


$$100 + I(2+8+5+9) + 20 = 0$$

$$I = \frac{120}{24} = 5 \text{ A}$$

$$100 - (2+8) \times 5 = 30 + V_{ab}$$

$$50 = 30 + V_{ab}$$

$$V_{ab} = 20 \text{ volt}$$

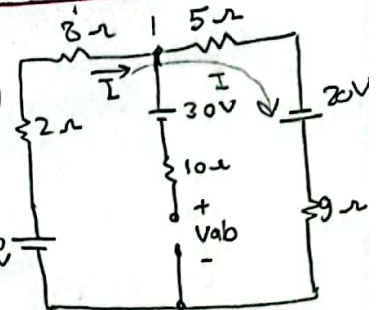

⑦ $R_p = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$

$$R_p = \frac{1}{1} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.25} + \frac{1}{0.125} = 15$$

$$R_t = \frac{1}{R_p} = \frac{1}{15} \Omega$$



$$G = \frac{1}{R_t} = 15 \text{ S}$$

⑧

$$40 + 90 = 130$$


$$60 + 10 = 70$$
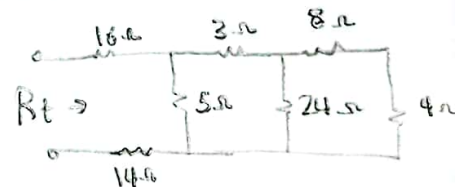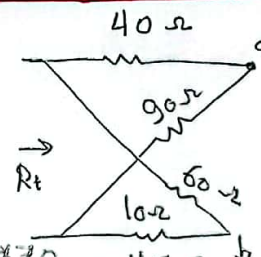
$$(130/70) = \frac{130 \times 70}{130 + 70} = 45.5 \Omega$$



$$8 + 4 = 12 \Omega$$
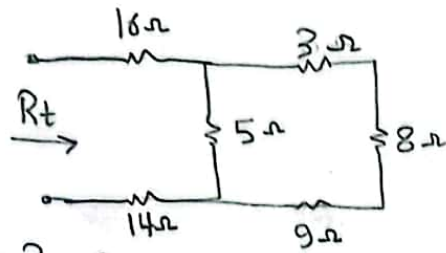
$$(12/24) = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8 \Omega$$




$$9 + 8 + 3 = 20\Omega$$


$$20 // 5 = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4\Omega$$

$$R_t = 16 + 4 + 14$$

$$= 34\Omega$$

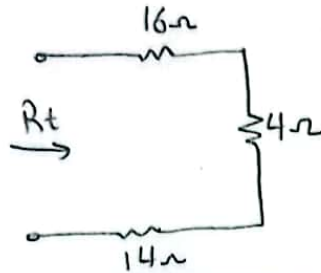

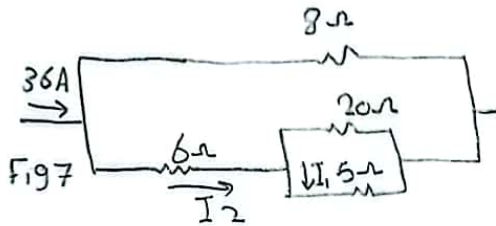
9) using current divider To find I_1, I_2



To Find I_2

$$I_2 = 36 \times \frac{8}{8 + 10}$$

$$= 16A$$

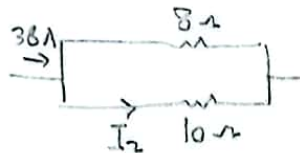

From Fig 7

$$I_1 = 16 \times \frac{20}{20 + 5} = 12.8A$$